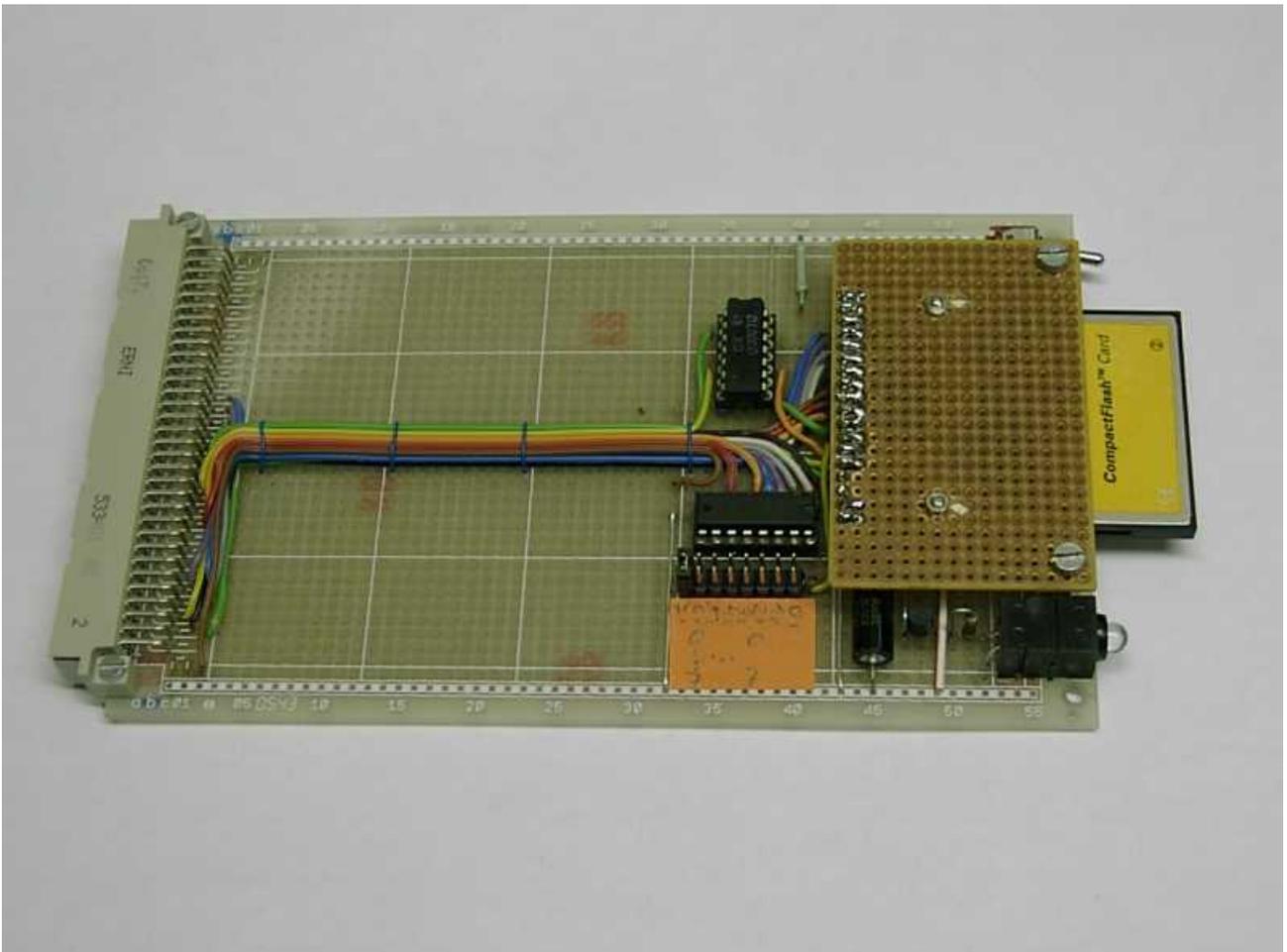


Eine CF am AC1

Einige erste Bilder:

Die Hardware:

- Eigenbauadapter mit einer CF-Fassung von defektem Cardreader
- Schalter zum Deaktivieren
- LED zur Zugriffsanzeige
- IC: Adressdekoder+Treiber/Tor
- Stiftleiste mit Jumper für Wahl der Peripherieadresse



Ich schließe die CF direkt am Bus an. Andere Konzepte mögen zwar universeller sein, diese brauchen aber noch einen μ C (AVR oder PIC) dazu.



